

C.d.L. Ingegneria Informatica
 Prova scritta di ELETTROTECNICA del 16-9-2019

- 1) Si calcoli la corrente $i_R(t)$ per $t \geq 0$, sapendo che la rete in figura 1 è a regime prima dell'istante $t=0$ s, in cui avviene la chiusura dell'interruttore K.

$$R_1 = 2 \, \Omega, \quad R_2 = 1 \, \Omega, \quad C = 1 \, \text{F}, \quad L = \frac{1}{3} \, \text{H}, \quad \alpha = 2,$$

□ STANDARD: $R_0 = 1 \, \Omega$, $i_g(t) = 181 \cos(3t) \, \text{A}$.

$$\left\{ \begin{aligned} i_R(t) &= \left(\frac{33}{400} + \frac{117}{160} t \right) e^{-\frac{3}{2}t} + \frac{5973}{100} \cos(3t) + \frac{543}{50} \sin(3t) = (0.0825 + 0.73125 t) e^{-1.5t} + 60.709 \cos(3t + 6.1033) \, \text{A} \\ [v_C(t) &= (-0.76 - 0.975 t) e^{-1.5t} + 21.753 \cos(3t + 1.91009) \, \text{V}; i_L(t) = (-5.52 + 2.925 t) e^{-1.5t} + 18.1 \cos(3t + 2.49809) \, \text{A}] \end{aligned} \right\}$$

□ LIGHT: $R_0 = 0 \, \Omega$, $i_g(t) = 30 \, \text{A}$. $\langle i_R(t) = 6 e^{-1.2t} + 15 \, \text{A} \quad [v_C(t) = -10 e^{-1.2t} - 10 \, \text{V}] \rangle$

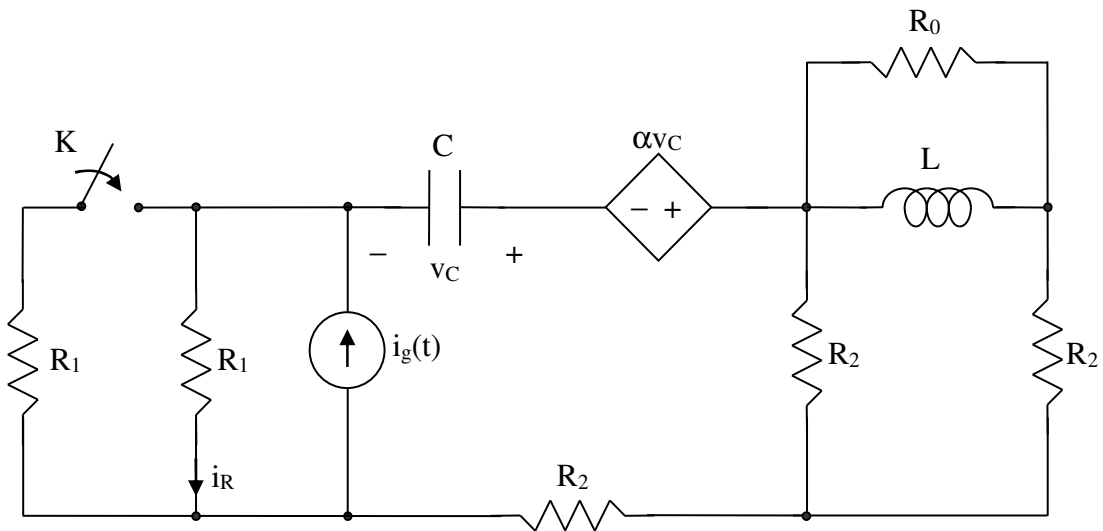


fig. 1

- 2) Dato il doppio bipolo di figura 2 in regime sinusoidale, calcolare la matrice di trasmissione diretta [T].

$$n = \frac{1}{3}, \quad R_0 = \frac{1}{3} \, \Omega, \quad R_1 = 9 \, \Omega, \quad X_C = -\frac{4}{3} \, \Omega, \quad X_1 = 3 \, \Omega, \quad X_2 = 9 \, \Omega,$$

□ STANDARD: $X_M = 3 \, \Omega$, $g_m = 1 \, \text{S}$. $\langle [T] = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 5+j & 24+j18\Omega \\ 3-jS & 24+j6 \end{bmatrix} \rangle$

□ LIGHT: $X_M = 0 \, \Omega$, $g_m = 0 \, \text{S}$. $\langle [T] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1-j & 7-j5\Omega \\ 1-jS & 9-j3 \end{bmatrix} \rangle$

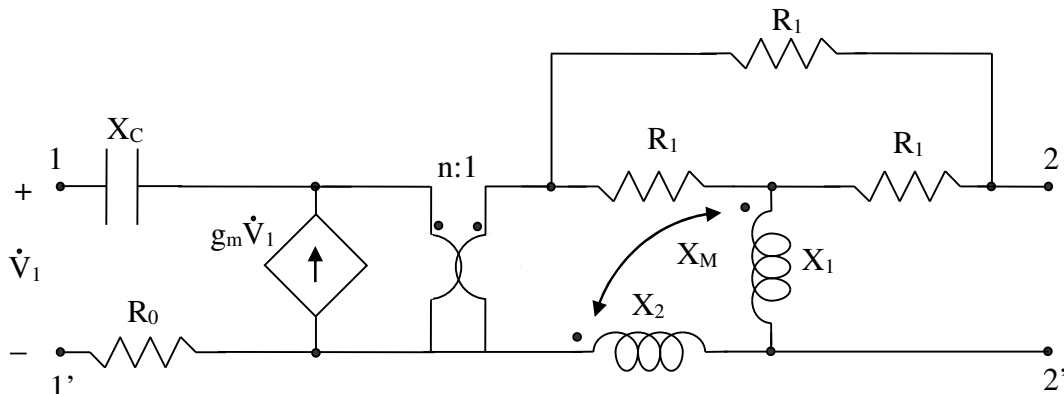


fig. 2